

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BUENOS AIRES

Trabajo Práctico N°6:
Osciladores, PLL y circuitos no lineales
Teoría de Circuitos - 2019

Grupo 1:

Farall, Facundo David
Gaytan, Joaquín Oscar
Kammann, Lucas
Maselli, Carlos Javier
Müller, Malena

Profesores:

Jacoby, Daniel Andrés
Belaustegui Goitia, Carlos
Iñaki Iribarren, Rodrigo

5 de noviembre de 2019

Índice

1. Oscilador de Wien	3
2. PLL: Phase Locked Loop	4
3. VCO: Voltage Controlled Oscillator	5

1. Oscilador de Wien

2. PLL: Phase Locked Loop

3. VCO: Voltage Controlled Oscillator